

**Generátor 1\_2 s TDA7056A**

trochu jiné rozmístění součástek

L1 – má cca 40závitů /tedy o 10 méně než verze 1\_1

C3 – 22nF (jiný kus, takže určitá tolerance možná)

C2 – 1000uF u verze 1\_1 je to 470uF



C4 – 100nF, závit je vytvořen vývodem C na toroidním ferit.jádro

napájení generátoru 5V, 4x dobíjecí NiMh tužka


<b>Generátor 1-1</b>	<b>5"</b>	<b>6"</b>	<b>1"</b>	<b>40mm</b>
<b>frekvence</b>	135kHz	112kHz	145kHz	145kHz
<b>dosah</b>	6,5	9cm	5,5cm	6cm

<b>Generátor 1-2</b>				
<b>frekvence</b>	154kHz	120kHz	163kHz	163kHz
<b>dosah</b>	11,5cm	12,5cm	8cm	10cm

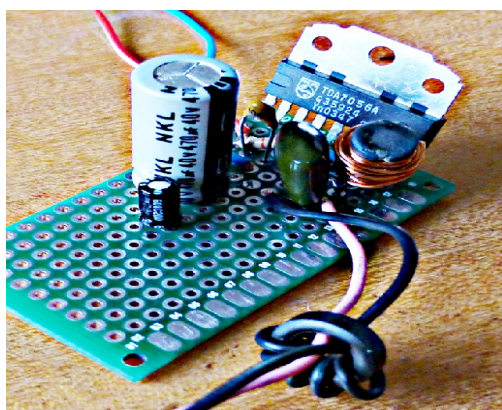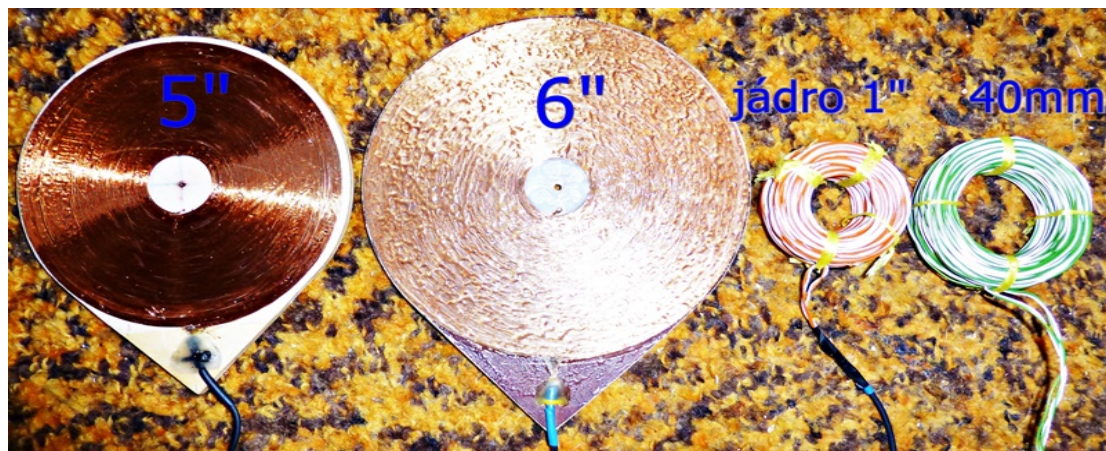

Verze 1\_1

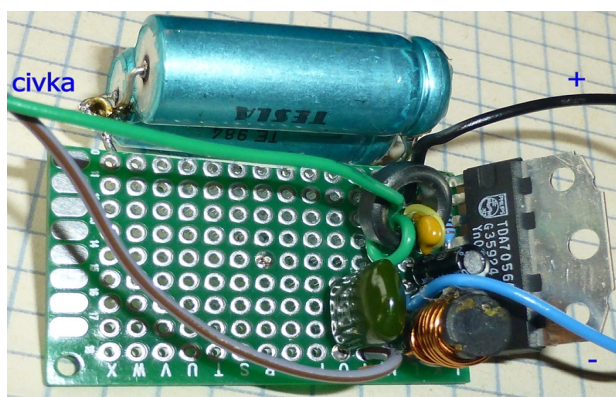

Verze 1\_2